

アナログ回路でCPU を作ってみた

2024/12/01 第4回 CPUを語る会

14:30 – 15:00

講演者: Yokogoya (X: @electrotelecast)





目次

- 自己紹介
- なぜアナログでCPUを？
- おさらい:CPUの構成要素
- CPUの構成要素をアナログにしてみる
 - 記憶装置 (メモリ)
 - 入出力装置 (I/O)
 - 計算装置 (ALU)
 - その他構成要素
- 作成したAnalog CPU
 - 仕様
 - アーキテクチャ
 - 命令一覧
 - 動作概要
- 動作デモ
- まとめ・今後の展望

自己紹介

□ 名前(HN):Yokogoya (よこごや)

□ オペアンプの"4558"に由来



□ 趣味:電子工作、ドライブ、ガーデニング

□ 職業:会社員 (アナログ回路設計) ←CPUに関係ない

□ 学生時代の専攻:物性物理 ←CPUにほぼ関係ない

⇒ 情報工学素人でもCPUは作れる!!!

Analog CPUも難しくないのでみんな作ろう!!!

なぜアナログでCPUを？

1. 無理数の取り扱い

▶ 例えば以下のPythonで $\sqrt{2}$, $(\sqrt{2})^2$ を計算する場合

```
import numpy as np
a=np.sqrt(2)
print(a)
print(a**2)
```

[15] ✓ 0.0s

... 1.4142135623730951
2.0000000000000004

有限桁で表現
=有理数として処理


2ピッチリでは計算されない

😞 デジタルで小数・無理数を表現するには限界がある。

😊 アナログでは数値は連続的に表現できるので、無理数もそのまま表現できる！！！！

なぜアナログでCPUを？

2. マイコンを使用したセンシング&自動制御システム

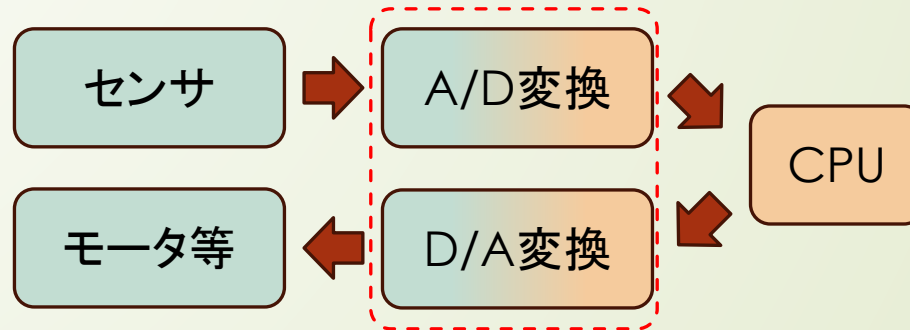

😞 アナログ↔デジタル変換を2回もしており回りくどい。
システムの用途・仕様によっては贅沢すぎる場合も。



😊 CPUが直接アナログ信号を扱うことができるので、
アナログ↔デジタル変換が不要に！
システムのリソース最適化が可能！！！！

おさらい①

そもそもCPUって何だっけ？

- 定義はいろいろあるかと思いますが...
この講演では以下のように定義します！

**「外部入力もしくは記憶装置から取り込まれた
値を、プログラムによって規定された順序で保
持また演算し、結果を外部に出力する装置」**

(ヒトマスツウイウコトニシテクダサイ...)

- では具体的には何でできているの？

おさらい②

CPUの構成要素

CPUは、以下の構成要素の組み合わせで実現している。

1. 記憶装置
 - データを受け取り保持し、必要時に他装置にデータを渡す。
2. 入出力装置(I/O)
 - 外部からデータを入力し、外部へデータを出力する。
3. 演算装置(ALU)
 - 複数のデータ同士を演算し、演算結果を記憶装置に渡す。
4. 命令デコーダ・データセレクタ
 - プログラムに書かれた命令を1個ずつ解読し、各装置の動作を決める
5. プログラムメモリ
 - プログラムを格納する(特別な)記憶装置。

おさらい② CPUの構成要素

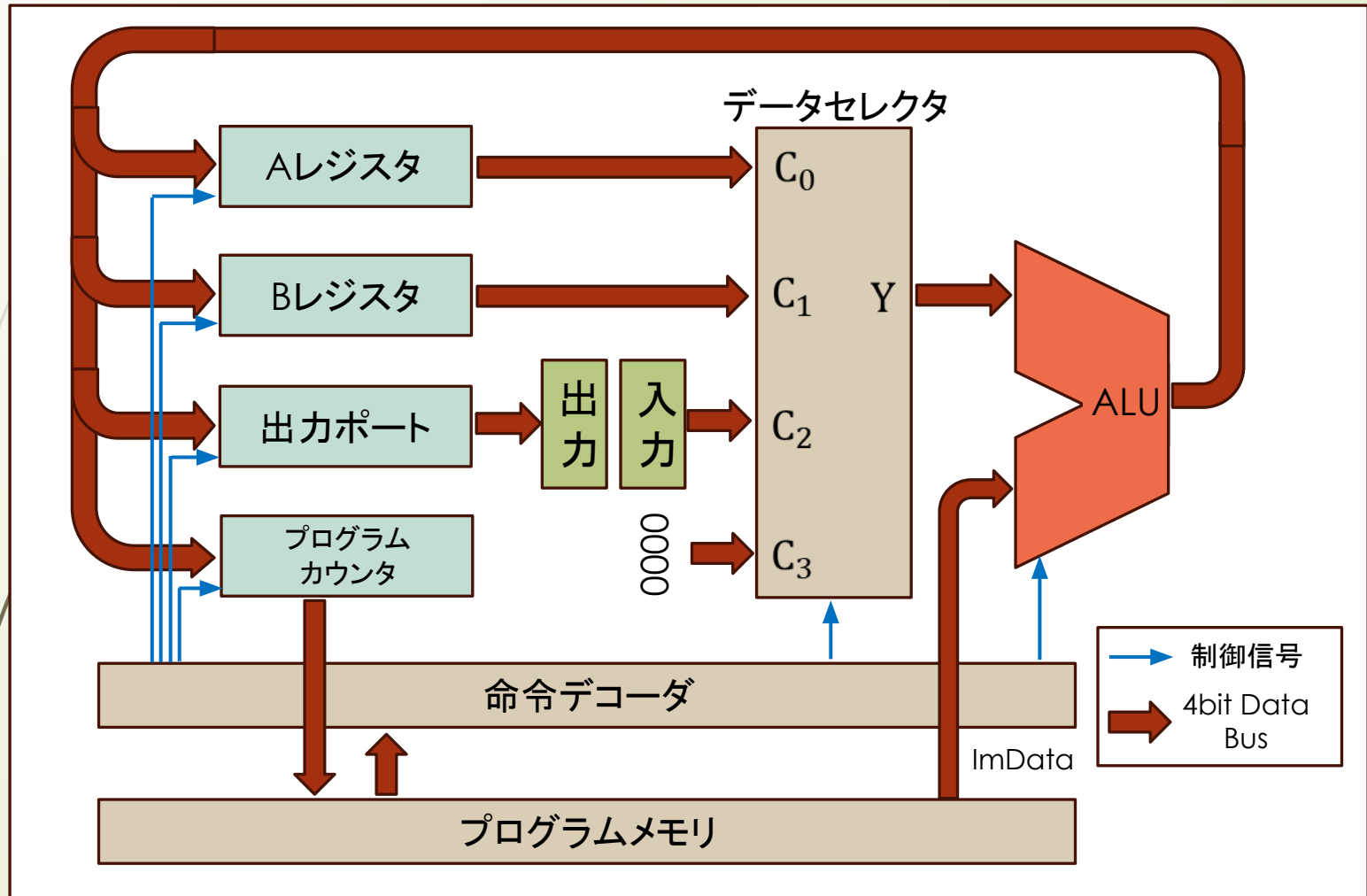


Fig: 某4bit CPUのアーキテクチャ[1]

おさらい② CPUの構成要素

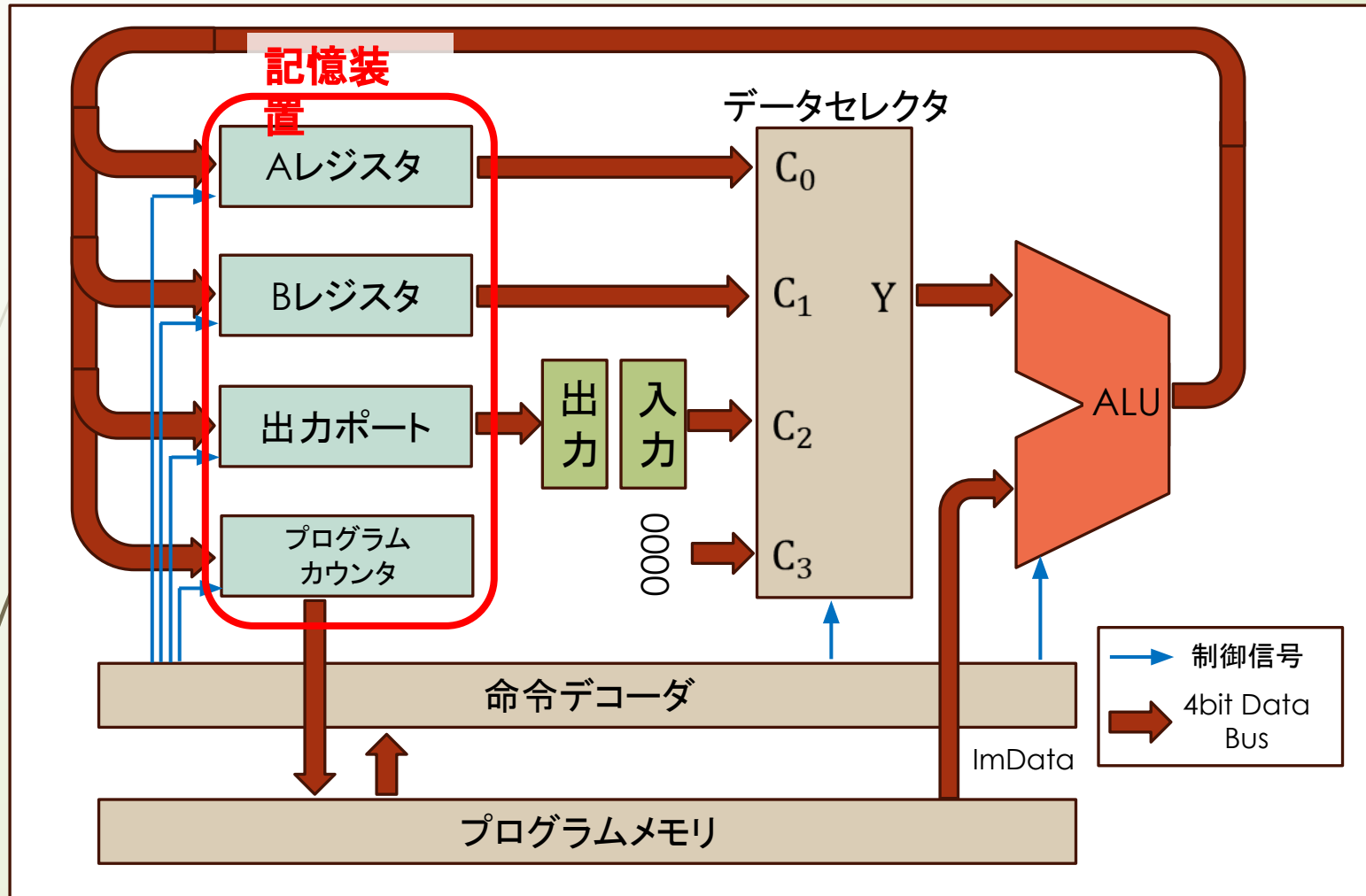


Fig: 某4bit CPUのアーキテクチャ[1]

おさらい② CPUの構成要素

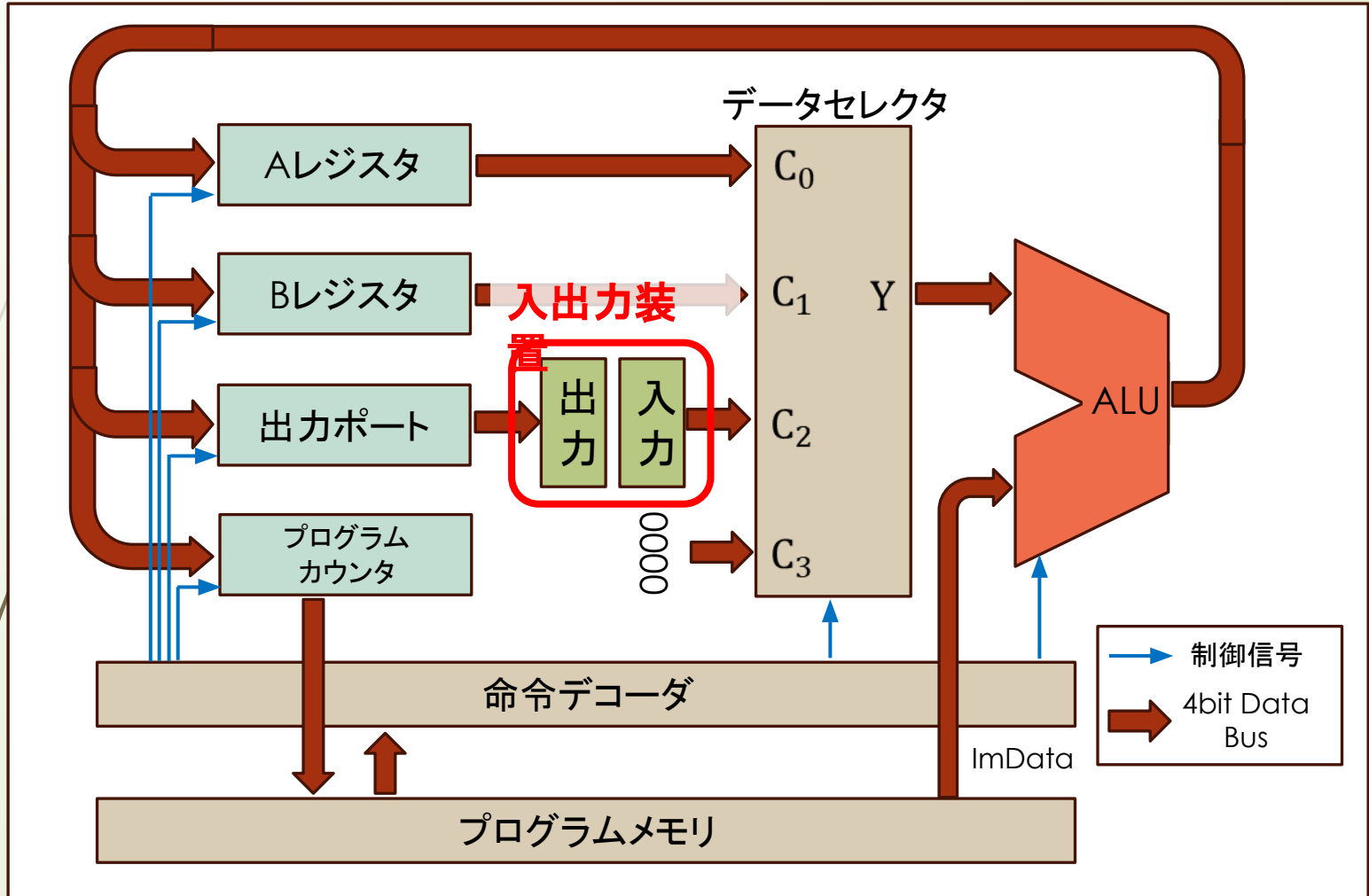


Fig: 某4bit CPUのアーキテクチャ[1]

おさらい② CPUの構成要素

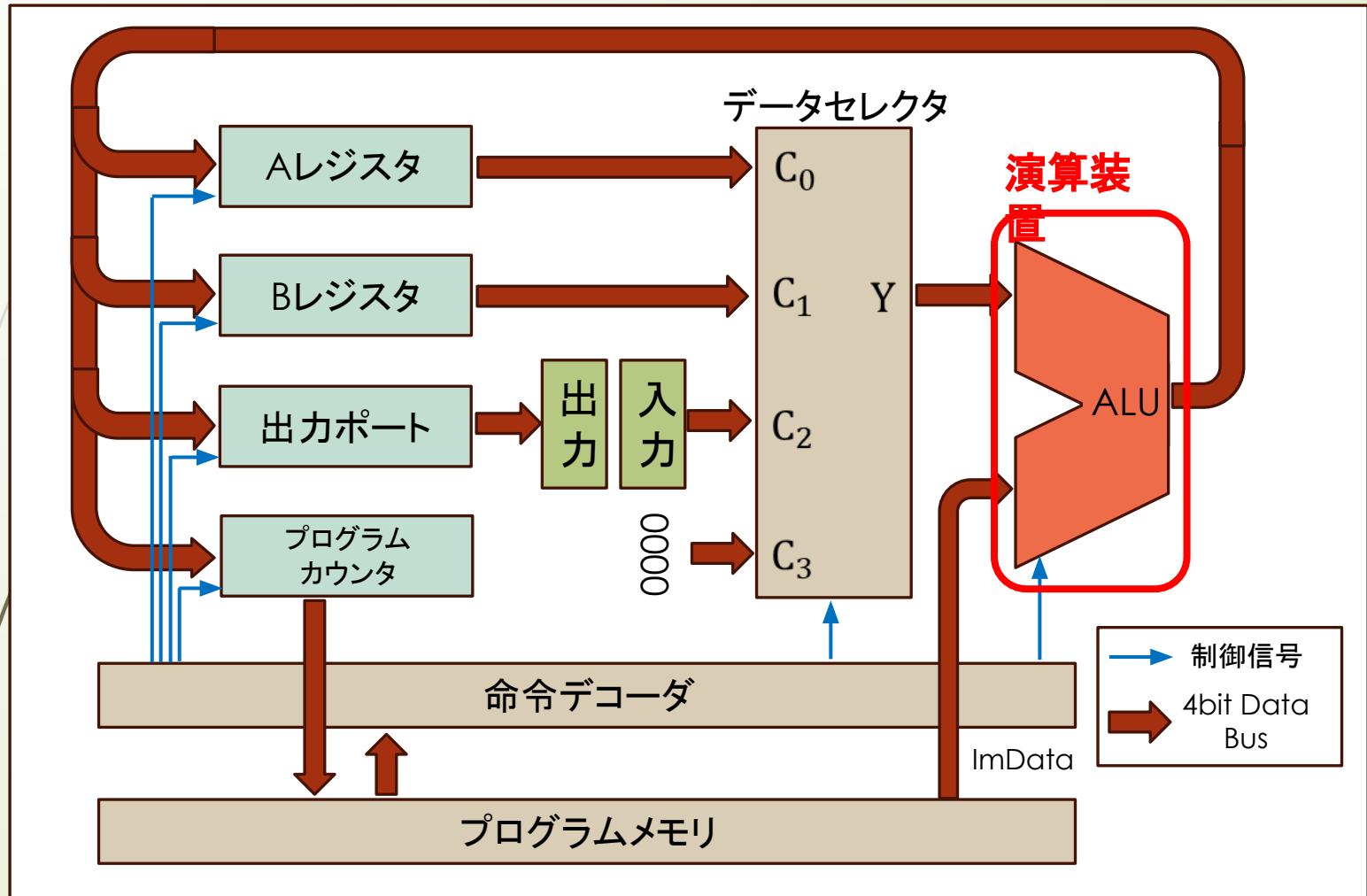


Fig: 某4bit CPUのアーキテクチャ[1]

おさらい② CPUの構成要素

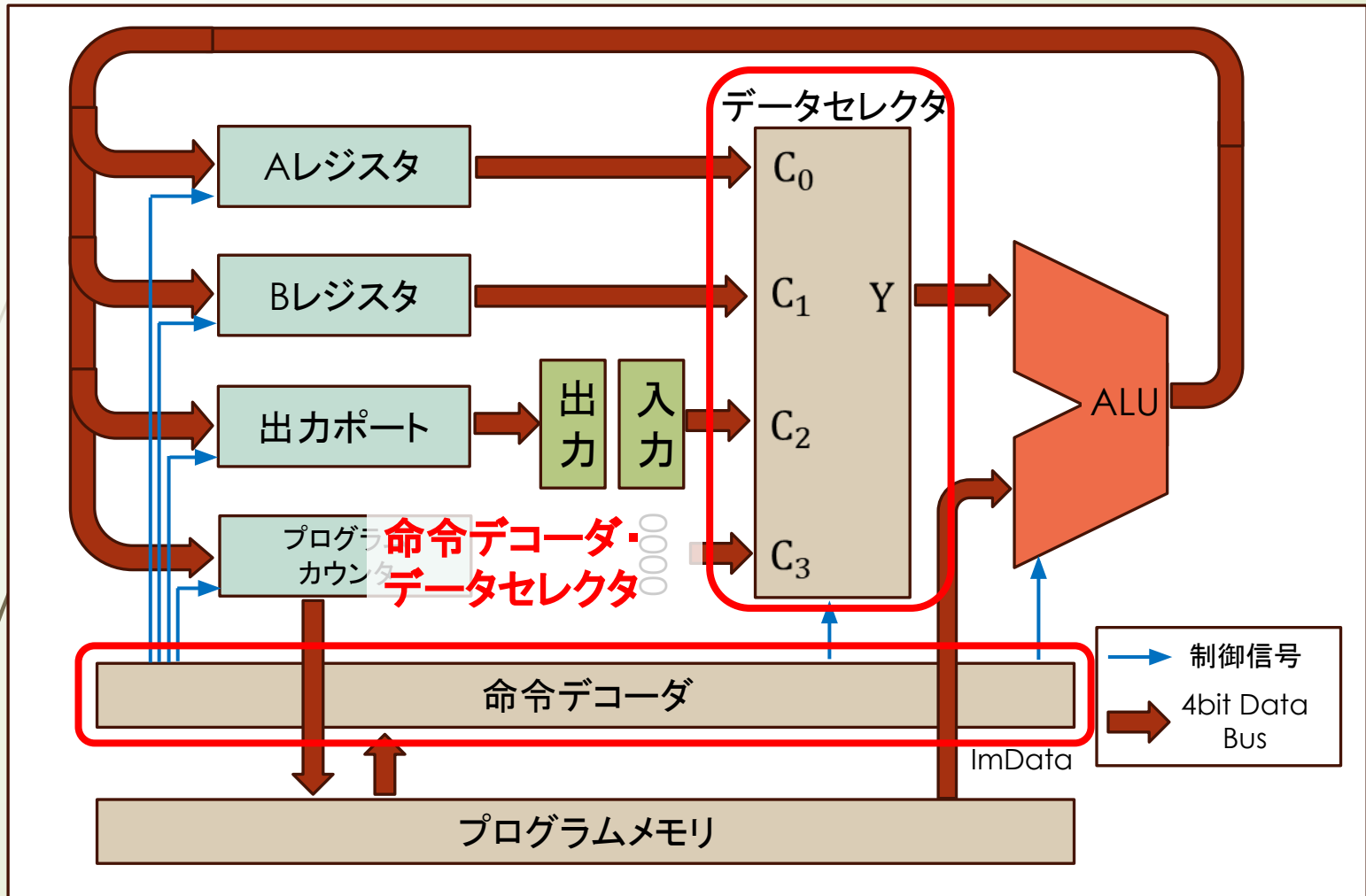


Fig: 某4bit CPUのアーキテクチャ[1]

おさらい② CPUの構成要素


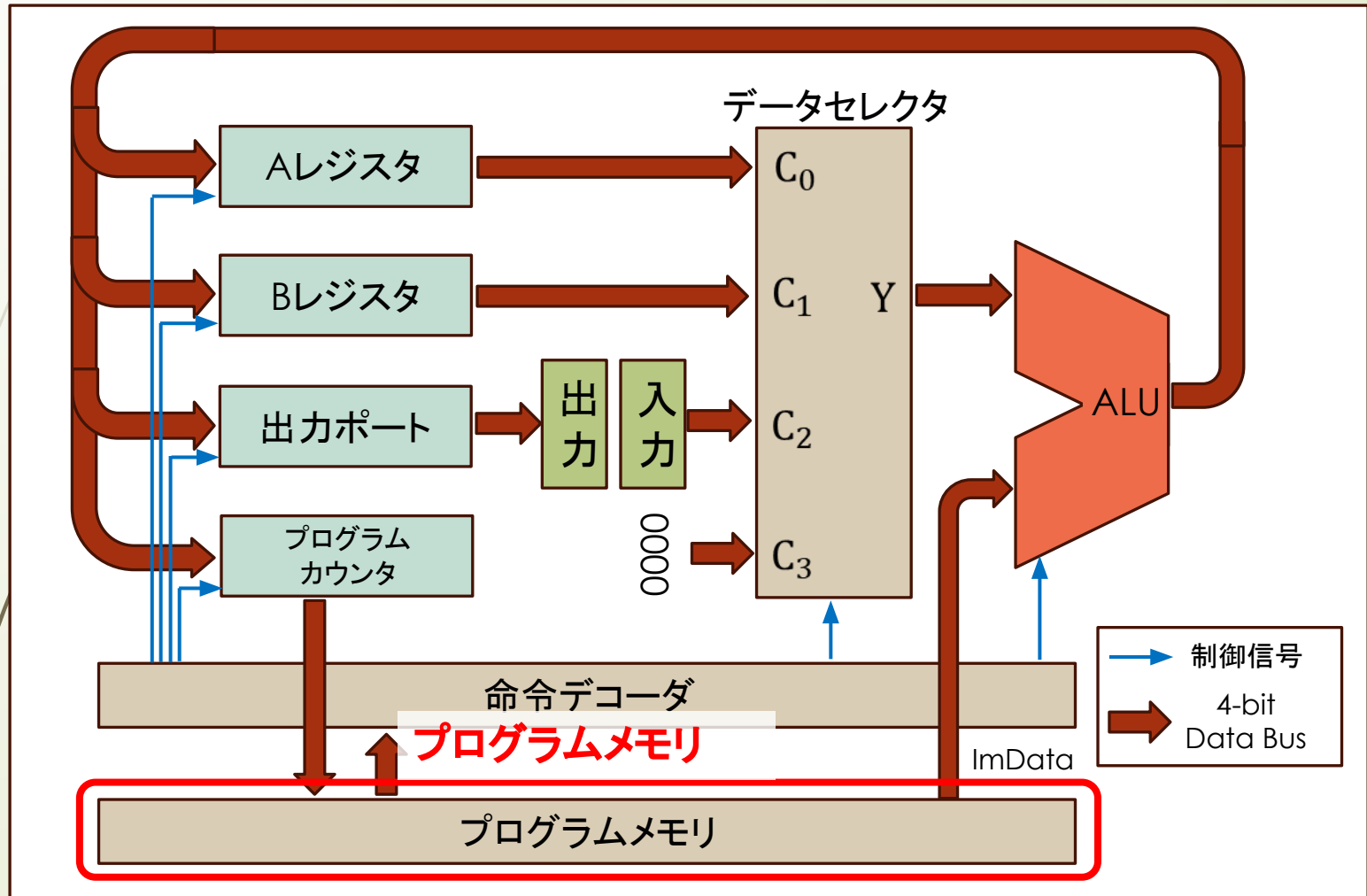


Fig: 某4bit CPUのアーキテクチャ[1]

CPUの構成要素をアナログにしてみる① (概説)

- ここから本題！！！！
- 半ば当然のように受け入れられていますが...

 


- そもそも4 bit必要なのはなぜ？
 - 信号線の電圧のH(High)/L(Low) → 1/0 に対応させた2進法で表現しているため。
 - 例: H,L,L,H ⇒ 1001(2) ⇒ 9,
L,H,H,H ⇒ 0111(2) ⇒ 7

CPUの構成要素をアナログにし てみる① (概説)

- 4 bitも必要なのは、信号電圧のH/Lのみで区別するため。
⇒ 信号電圧それ自体をそのまま情報にすれば1本でOK！！

Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3

4 bit
Data Bus

 

1 bit
“Analog”
Data Bus




- 信号電圧を情報として扱うためには、CPUの各構成要素に工夫が必要


CPUの構成要素をアナログにしてみる③ (入出力装置)

- 【復習】入出力装置(I/O)
 - 外部からデータを入力し、外部へデータを出力する。
- 必要な回路

- 出力: 電圧をそのまま出力する回路。

 

- 入力: 電圧を入力する回路。

 


CPUの構成要素をアナログにしてみる② (記憶装置)

□ 【復習】記憶装置


□ データを受け取り保持し、必要時に他装置にデータを渡す。

□ 必要な回路: サンプル & ホールド回路

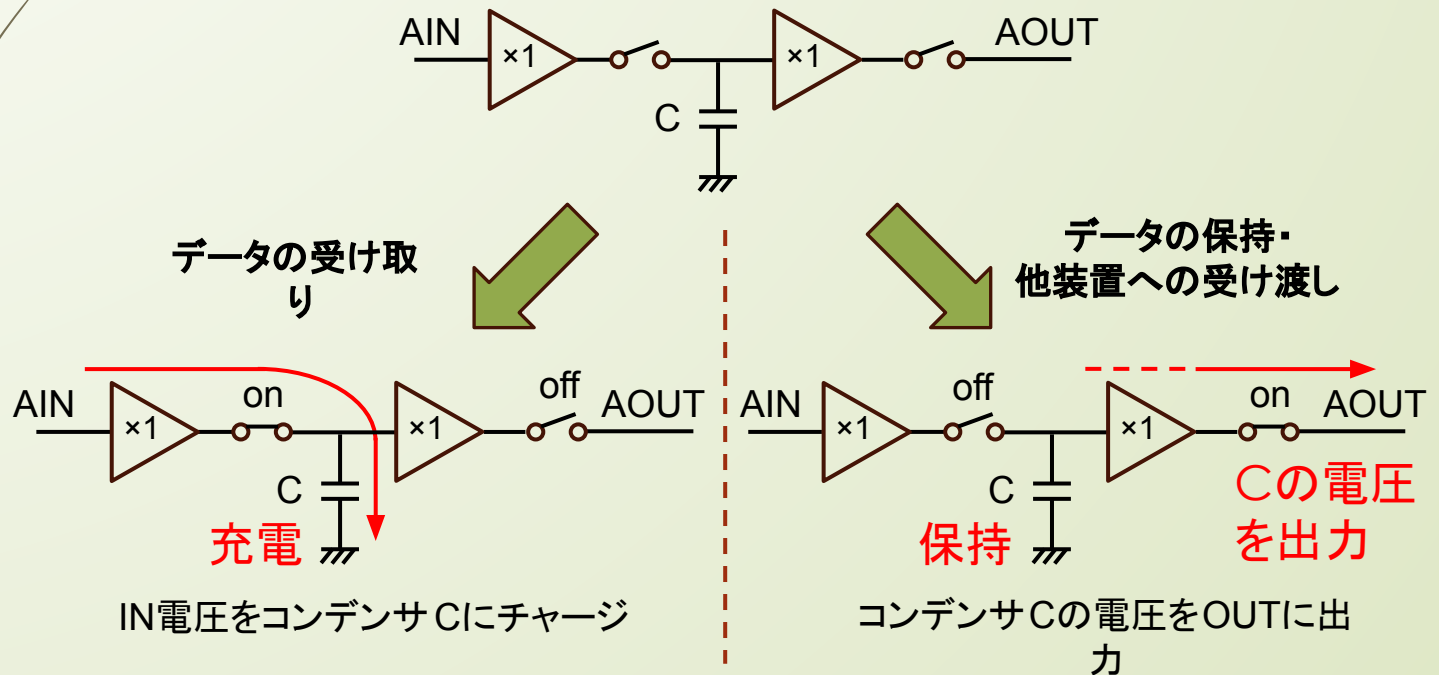


CPUの構成要素をアナログにしてみる④ (演算装置)

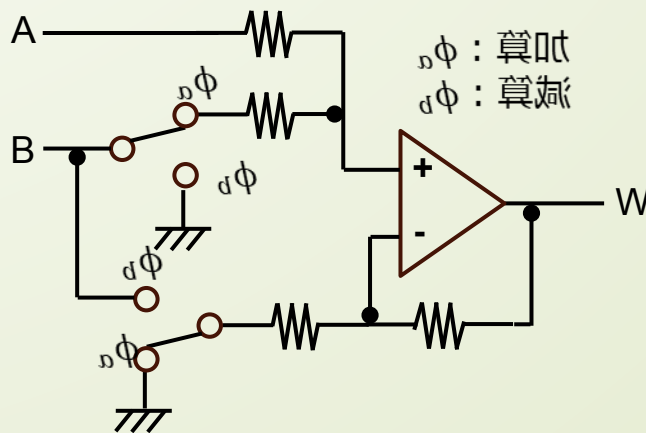- 演算装置(ALU)
 - 複数のデータ同士を演算し、演算結果を記憶装置に渡す。
- 必要な回路: オペアンプによる演算回路
 - 加減乗除、対数、逆対数、絶対値、微積、比較... etc.
を比較的簡易な回路で実現できる = **Analog CPUの強み!!**



加減算・比較回路

 

除算回路(R-2R)

Fig: 演算回路の一例

CPUの構成要素をアナログにしてみる⑤ (その他)

- 【復習】命令デコーダ・データセレクタ
 - プログラムに書かれた命令を1個ずつ解読し、各装置の動作を決める
- 【復習】プログラムメモリ
 - プログラムを格納する(特別な)記憶装置。
- これら要素には正確さ(≒精度)が必要。
また、そもそも計算中の計算データから動作を変更するような使い方はあまり想定されない。
よって、アナログにするメリットは薄い。

⇒ 通常のCPU同様、デジタル回路を用いて実現する。

Analog CPUの仕様

➤ 以上を踏まえて、以下のような仕様のCPUを作成した。

➤ レジスタ構成

➤ アナログレジスタ

A, B, W, IN, OUT の 5個の1-bit アナログレジスタ

➤ デジタルレジスタ

D, E の 2個の8-bit レジスタ。PIC16F18877でエミュレート。

➤ ALUの仕様

➤ A, Bレジスタの電圧から演算した結果をWレジスタに格納する。

➤ データ受け渡し： $W = A, W = B, A = W, B = W$

➤ 計算： $W = A + B, A - B, A + B \times \frac{N}{32}, A - B \times \frac{N}{32}, B \times \frac{N}{32}$

➤ 比較： $W = \begin{cases} \text{VDD} & (\text{if } A > B) \\ 0 \text{ V} & (\text{if } A < B) \end{cases}$

Analog CPUの仕様

- 以上を踏まえて、以下のような仕様のCPUを作成した。
- デジアナ混載ブロック
 - ADC: 1-bit アナログバスの電圧を読み取ってAD変換し、D or Eレジスタに格納する。
PIC16F18877でエミュレートする。
 - DAC: D or Eレジスタの値、もしくは、リテラル値をDA変換した電圧をA or B or Wレジスタに格納する。
- プログラムメモリ・命令体系
 - PIC16F18877でエミュレートする。
 - プログラムメモリの構成: ノイマン型アーキテクチャ
 - メモリの実装: RAM 2kB, EEPROM 256B

Analog CPUのアーキテクチャ


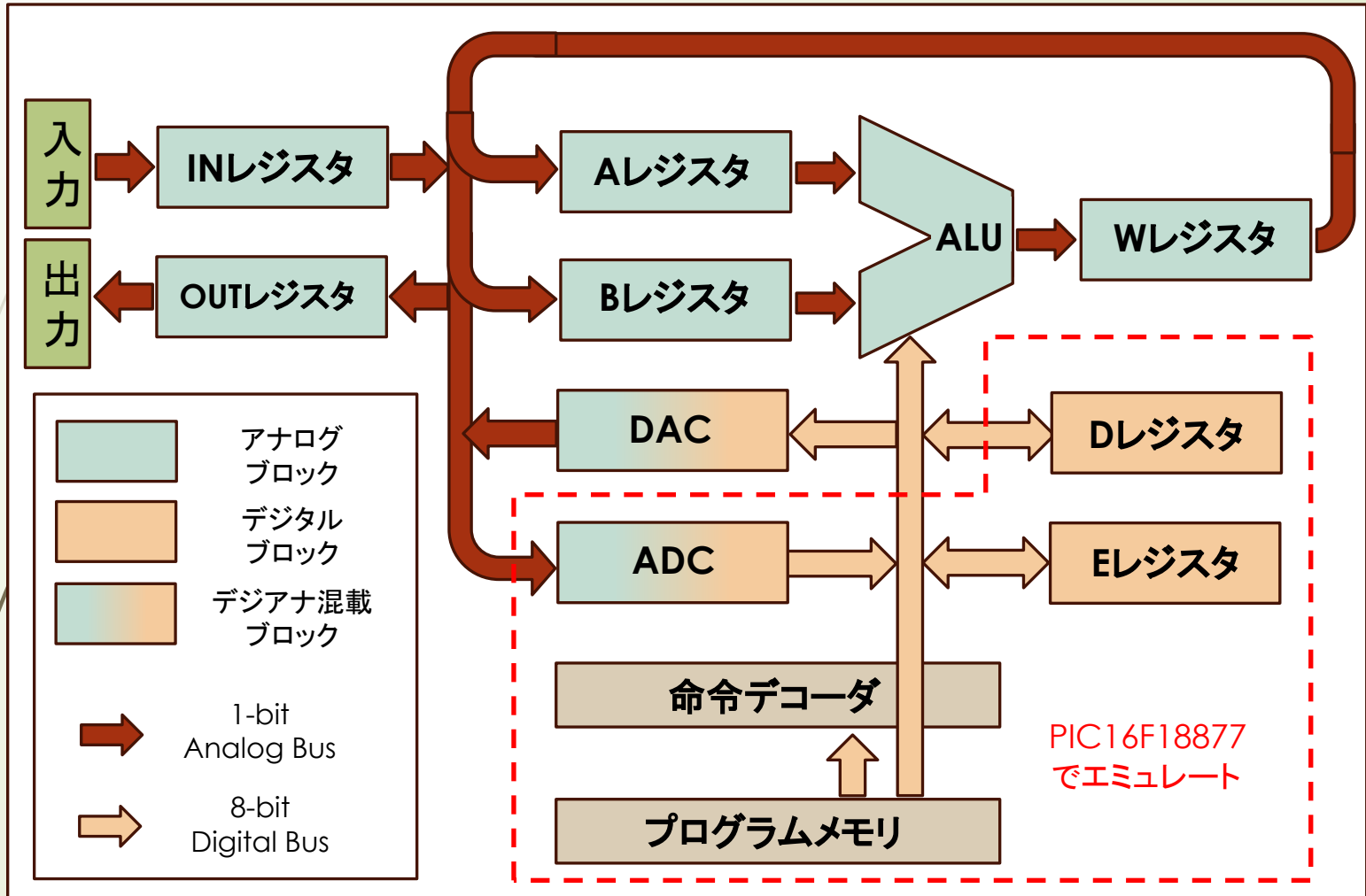


Fig: Analog CPUのアーキテクチャ


作成したAnalog CPU

□ CPU本体

 


作成したAnalog CPU

□ CPU本体

 


作成したAnalog CPU

□ 入出力装置・インジケータ

 

作成したAnalog CPU

□ 入出力装置・インジケータ

 

Analog CPUの命令概要

- 命令数:78
- 命令の分類
 - CPU制御系:NOP, RESET, PAUSEなど
 - ジャンプ命令:JP, JPZ, JPNZ, JPC, JPNC

 - デジタルレジスタ操作・演算:LDD, ADDDなど
 - レジスタ-メモリ間転送:LDDRM, LDDMR
 - デジタルレジスタ入出力:IND, OUTD

 - アナログレジスタ操作・演算:LDA, ADDAなど
 - アナログレジスタ入出力:INA, OUTA
- 概念実証のため、命令数は必要最低限にした。

Analog CPUの命令一覧

**** Mnemonic List ****					
code	length	order	operand1	operand2	
0x00	1	NOP			
0x01	1	RESET			
0x02	1	HALT			
0x03	1	RESETA			
0x04	1	PAUSE			
0x08	2	JP	n		
0x09	2	JPNZ	n n		
0x0a	2	JPZ	n n		
0x0b	2	JPNC	n n		
0x0c	2	JPC	n n		
0x10	1	LDD	D	E	
0x11	2	LDD	D	n D	
0x12	1	LDD	E	D	
0x13	2	LDD	E	n E	
0x20	1	ADD	D	E	
0x21	2	ADD	D	n D	
0x22	1	ADD	E	D	
0x23	2	ADD	E	n E	
0x24	1	SUBD	D	E	
0x25	2	SUBD	D	n D	
0x26	1	SUBD	E	D	
0x27	2	SUBD	E	n E	
0x28	1	LDDRM	D	E	
0x29	1	LDDRM	E	D	
0x2a	1	LDDRM	D	E	
0x2b	1	LDDRM	E	D	
0x2c	2	LDDRM	D	n n	
0x2d	2	LDDRM	E	n n	
0x2e	1	LDDMR	D	E	
0x2f	1	LDDMR	E	D	
0x30	1	LDDMR	D	E	
0x31	1	LDDMR	E	D	
0x32	2	LDDMR	n n	D	
0x33	2	LDDMR	n n	E	
0x36	1	IND	D		
0x37	1	IND	E		
0x38	2	OUTD	D	n	
0x39	2	OUTD	E	n	
0x40	1	LDA			A
0x41	1	LDA			A
0x42	1	LDA			B
0x43	1	LDA			B
0x44	1	LDA			W
0x45	1	LDA			W
0x50	2	LDDA			A
0x51	1	LDDA			A
0x52	1	LDDA			A
0x53	2	LDDA			B
0x54	1	LDDA			B
0x55	1	LDDA			B
0x58	1	LDAD			D
0x59	1	LDAD			D
0x5a	1	LDAD			D
0x5b	1	LDAD			E
0x5c	1	LDAD			E
0x5d	1	LDAD			E
0x60	1	INA			A
0x61	1	INA			B
0x62	1	OUTA			W
0x63	1	OUTA			I
0x64	1	ADDA			
0x65	1	SUBA			
0x67	1	CMPA			
0x68	2	ADDA		n	
0x69	2	SUBA		n	
0x6a	2	DIVA		n	
0x6b	2	CMPA		n	
0x6c	1	ADDA		D	
0x6d	1	SUBA		D	
0x6e	1	DIVA		D	
0x6f	1	CMPA		D	
0x70	1	ADDA		E	
0x71	1	SUBA		E	
0x72	1	DIVA		E	
0x73	1	CMPA		E	
0x100	1	END			
0x101	1	ORG		n	
0x103	1	DB		n	


Analog CPUの命令一覧

**** Mnemonic List ****					
code	length	order	operand1	operand2	
0x00	1	NOP			
0x01	1	RESET			
0x02	1	CPU制御系			
0x03	1	RESETA			
0x04	1	PAUSE			
0x08	2	JP	n		
0x09	2	JPNZ	n		
0x0a	2	ジャンプ命令	n		
0x0b	2	JPNC	n		
0x0c	2	JPC	n		
0x10	1	LDD	D	E	
0x11	2	LDD	D	n	D
0x12	1	LDD	E	D	
0x13	2	LDD	E	n	D
0x20	1	デジタルレジスタ	D	E	
0x21	2	操作・演算命令	D	n	D
0x22	1	ADD	D	D	
0x23	2	ADD	E	n	D
0x24	1	SUBD	D	E	
0x25	2	SUBD	D	n	D
0x26	1	SUBD	E	D	
0x27	2	SUBD	E	n	D
0x28	1	LDDRM	D	D	
0x29	1	LDDRM	E	E	
0x2a	1	LDDRM	D	E	
0x2b	1	LDDRM	E	D	
0x2c	2	レジスタ-メモリ間	D	n	D
0x2d	2	転送命令	D	n	D
0x2e	1	LDDMR	D	D	
0x2f	1	LDDMR	E	E	
0x30	1	LDDMR	D	E	
0x31	1	LDDMR	E	D	
0x32	2	LDDMR	n	D	
0x33	2	LDDMR	n	E	
0x36	1	デジタルレジスタ	D		
0x37	1	入出力命令	D		
0x38	2	OUTD	D	n	
0x39	2	OUTD	E	n	

0x40	1	LDA	A	B	
0x41	1	LDA	A	W	
0x42	1	アナログレジスタ	A	A	
0x43	1	操作命令	B	W	
0x44	1	LDA	W	A	
0x45	1	LDA	W	B	
0x50	2	LDDA	A	n	D
0x51	1	LDDA	A	D	E
0x52	1	LDDA	A	E	n
0x53	2	LDDA	B	n	D
0x54	1	LDDA	B	D	E
0x55	1	デジアナ混載命令	D	E	
0x58	1	LDAD	D	A	
0x59	1	LDAD	D	B	W
0x5a	1	LDAD	D	W	A
0x5b	1	LDAD	E	A	B
0x5c	1	LDAD	E	B	W
0x5d	1	LDAD	E	W	
0x60	1	アナログレジスタ	A	A	
0x61	1	入出力命令	B	W	
0x62	1	INTA	I	A	
0x63	1	OUTA	I	A	
0x64	1	ADDA		n	D
0x65	1	SUBA		n	D
0x67	1	CMPA		n	D
0x68	2	ADDA	n	n	D
0x69	2	SUBA	n	n	D
0x6a	2	DIVA	n	n	D
0x6b	2	アナログレジスタ演	n	n	D
0x6c	1	算命令	D	D	
0x6d	1	CMPA	D	D	
0x6e	1	DIVA	D	D	
0x6f	1	CMPA	D	D	
0x70	1	ADDA	E	E	
0x71	1	SUBA	E	E	
0x72	1	DIVA	E	E	
0x73	1	CMPA	E	E	
0x100	1	END			
0x101	1	疑似命令	n		
0x103	1	DB	n		

Analog CPUの動作

 - **LDA A B** (Aレジスタの電圧をBレジスタにロードする)を元に動作を説明
- 下図のように、
Aレジスタ→ALU→Wレジスタ→Bレジスタ
の順に電圧を伝える。




Analog CPUの動作

□ LDA A B

(Aレジスタの電圧をBレジスタにロードする)

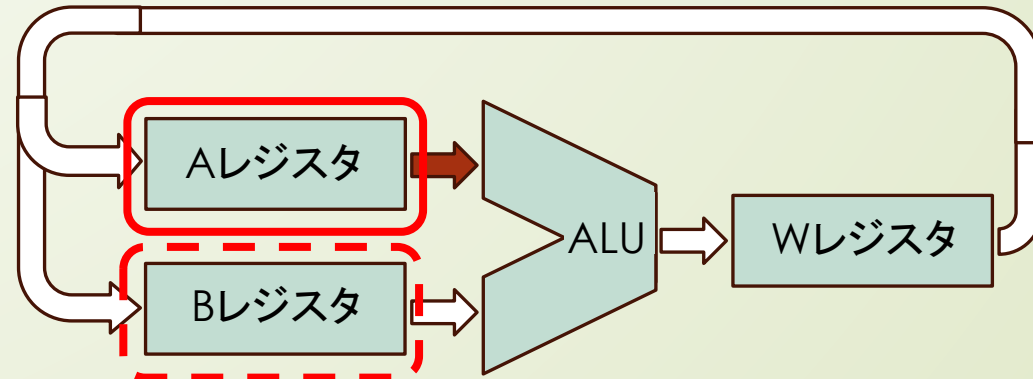- ① Aレジスタを出力許可、Bレジスタを出力禁止にし、Aレジスタの電圧をALUに送る




Analog CPUの動作

□ LDA A B


(Aレジスタの電圧をBレジスタにロードする)

- ② ALUを出力許可し、Wレジスタに電圧をロードする。

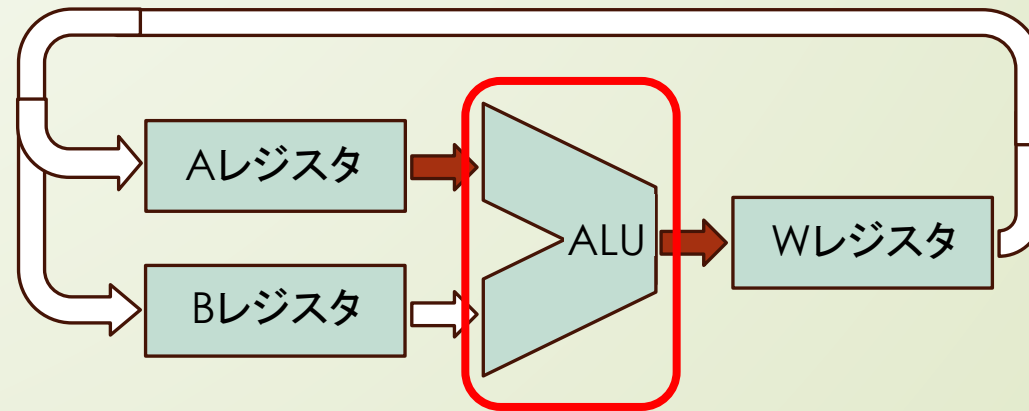

Analog CPUの動作

 - **LDA A B**
(Aレジスタの電圧をBレジスタにロードする)
- ③ Wレジスタを出力許可し、Bレジスタに電圧をロードする。




Analog CPUの動作

□ LDA A B

(Aレジスタの電圧をBレジスタにロードする)

- ④ Bレジスタのロードを止め、Wレジスタの出力を止める。

 


Analog CPUの動作

□ LDA A B

(Aレジスタの電圧をBレジスタにロードする)

- ⑤ ALU, Aレジスタの出力を止めてから次の命令へ。

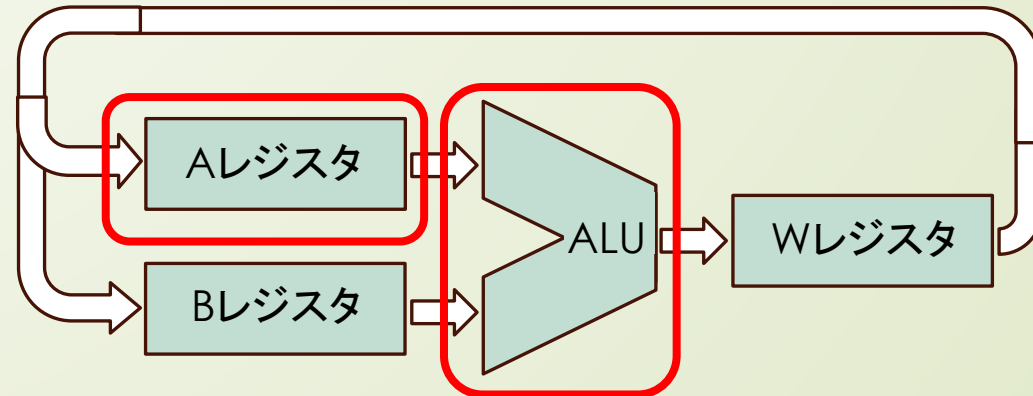

動作デモ①

フィボナッチ数の計算

- ▶ INPUTに入力した電圧を1としたときのフィボナッチ数※に該当する電圧を、OUTPUTに出力する。

例：INPUTの電圧がLEDバー1目盛り分の場合
OUTPUT電圧 = 1, 2, 3, 5, 8... 目盛り分
の電圧を順番に出力していく。

※フィボナッチ数

フィボナッチ数列 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, $a_0 = a_1 = 1$ を
計算することで得られる数。小さい方から順に、

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

動作デモ②


整数値の加減乗除

- IND DでDレジスタに格納した整数に、IND EでEレジスタに格納した整数を加減乗除する。
- 具体的には、以下の計算して出力する。
 - 加算: $OUTPUT = (D \times INPUT) + (E \times INPUT)$
 - 減算: $OUTPUT = (D \times INPUT) - (E \times INPUT)$
 - 乗算: $OUTPUT = (D \times INPUT) \times (E \times INPUT)$
 - 除算: $OUTPUT = (D \times INPUT) \div (E \times INPUT)$
- INPUT電圧=1としたときの、数値D,Eの計算をアナログ電圧で計算している。

動作デモ③

LEDバーの上昇 (ノコギリ波)

 
- アナログCPUならではのプログラム、その1
- 1目盛り分の電圧を繰り返し足すことでOUTPUTの出力電圧を大きくする。
- OUTPUTの電圧 > INPUTの電圧 となったら足し合わせるのを止め、OUTPUTの電圧をリセットする。



動作デモ④


LEDバーの上昇 (サイン波)

 - アナログCPUならではのプログラム、その2
- INPUT電圧を元に、OUTPUTの電圧をサイン波っぽく変化させる。
- $OUT = OUT \pm IN * N/32$
をNを減らしながら計算している。



まとめ

- CPUが、①記憶装置、②入出力装置(I/O)、③演算装置(ALU)、④命令デコーダ・データセレクタ、⑤プログラムメモリ の5個の構成要素から成立することを確認した。
- CPUの各構成要素をアナログ回路に置き換えることで、信号線の"電圧そのもの"を情報として処理できるCPUを作成した。
- 作成したアナログCPUのアーキテクチャ、命令体系、命令処理の動作を説明した。
- 作成したアナログCPUでいくつかのデモプログラムを実行し、アナログ電圧を用いた演算ができることを確認した。



今後の展望 (やりたい改良)

- アーキテクチャの最適化
 - INレジスタを削除し、汎用アナログレジスタを増やす。
 - ALU前段にデータセクタを増設し、計算の自由度を向上させる。

- アナログ記憶装置の改良
 - アーキテクチャを見直し、データ受け取り・データ出力の速度、および、データ保持時間を向上させる。


- ALUの改良
 - 加減算・除算の精度を向上させる。
 - 比較機能の結果出力を、H/Lのデジタル信号で出力する。専用フラグビットを増設し、プログラムの処理を簡易化する。

今後の展望 (次世代機構想)

- 正負両電圧対応: $\pm 10\text{V}$ ぐらいまでは扱いたい。
- アナログレジスタ数: 8~10個以上は欲しい。
- コントロールロジックの脱マイコン化-
→ アナログ周りが解決するまではお預けかも。
- 高速化: クロック1kHzぐらいは出せるようにしたい。
- 高精度化: システムオフセットの除去、ノイズ軽減
- ワンボード化: ノイズ対策・高速化のためにも必要
- ALUの改良: 加減算、乗算、対数、逆対数、絶対値
ぐらいは最低限出来るようにしたい。できれば微積とかも。



補足資料

- デモのソースコード
 - 回路図
- 

デモ①

フィボナッチ数の計算

□ ソースコード

```
INA A           ; Input A Register
ADDA            ; W = A+B
OUTA W          ; Output W Register
LDA B W         ; B = W
PAUSE           ; Pausing until Key Pushed
ADDA            ; W = A+B
OUTA W          ; Output W Register
LDA A W         ; A = W
PAUSE           ; Pausing until Key Pushed
JP 0x01         ; Return to 2nd line
END
```

デモ②

整数値の加減乗除

□ ソースコード (加算)

```
RESETA

IND D          ; Input D: Target Number
INA B          ; Set Areg as Unit Voltage

ORG 0x10       ; Setting Areg Voltage to D
ADDA           ;
LDA A W        ; A=A+B
SUBD D 001
JPNZ 0x10      ; When finished, A==D

IND E          ; Input E: Base Number
INA B          ; Set Areg as Unit Voltage

ORG 0x20
LDD D E        ; D=E

ORG 0x22       ; Calculating W←D-E
ADDA           ;
LDA A W        ; A=A-B
SUBD E 001     ; E=E-1
JPNZ 0x22

LDA A W
OUTA W         ; Display Result
PAUSE
JP 0x00

END
```

デモ②

整数値の加減乗除

□ ソースコード (減算)

```
RESETA

IND D          ; Input D: Target Number
INA B          ; Set Areg as Unit Voltage

ORG 0x10       ; Setting Areg Voltage to D
ADDA           ;
LDA A W        ; A=A+B
SUBD D 001
JPNZ 0x10      ; When finished, A==D

IND E          ; Input E: Base Number
INA B          ; Set Areg as Unit Voltage

ORG 0x20
LDD D E        ; D=E

ORG 0x22       ; Calculating W<-D-E
SUBA           ;
LDA A W        ; A=A-B
SUBD E 001     ; E=E-1
JPNZ 0x22

LDA A W
OUTA W         ; Display Result
PAUSE

JP 0x00

END
```


デモ②

整数値の加減乗除

□ ソースコード (乗算)

```
RESETA
IND D          ; Input D: Target Number
INA B          ; Set Breg as Unit Voltage

ORG 0x10       ; Setting Areg Voltage to D
ADDA           ;
LDA A W        ; A=A+B
SUBD D 001
JPNZ 0x10      ; When finished, A==D

IND E          ; Input E: Base Number
LDA B A        ; A=B

ORG 0x20
SUBD E 001     ; E=E-1
JPZ 0x30       ; E=0 -> Finish Calculation
ADDA           ;
LDA A W        ; A=A
JP 0x20

ORG 0x30       ; Calculating W<-D-E
LDA A W
OUTA W         ; Display Result

PAUSE
JP 0x00

END
```

デモ②

整数値の加減乗除

□ ソースコード (除算)

```
RESETA
IND D          ; Input D: Target Number
INA B          ; Set Breg as Unit Voltage

ORG 0x10       ; Setting Areg Voltage to D
ADDA           ;
LDA A W        ; A=A+B
SUBD D 001     ;
JPNZ 0x10      ; When finished, A==D

ORG 0x20       ; Input E: Base Number
IND E          ;

ORG 0x22       ; Calculate D=D-E
SUBA           ;
LDA A W        ; A=A-B
SUBD E 001     ; D=D-1
JPNZ 0x22      ;

CMPA           ; A vs B
LDAD E W       ;
ADDD E 0x7f    ;
JPNC 0x40      ; A<B: Finish
ADDD D 001     ;
JP 0x20        ;

ORG 0x40       ; Calculating W<-D-E
ADDD D 001     ;
OUTD D 010     ;
ORG 0x48       ; Setting Areg Voltage to D
ADDA           ;
LDA A W        ; A=A+B
SUBD D 001     ;
JPNZ 0x48      ; When finished, A==D
OUTA W         ; Output

PAUSE
JP 0x00

END
```

デモ③

LEDバーの上昇 (ノコギリ波)

□ ソースコード

```
RESETA
LDDA B 025      ; Set Voltage for one scale.
ADDA            ; W=A+B
OUTA W         ; W -> Output
LDA A W        ; A=W
INA B          ; B=Input (Reference)
CMPA           ; A>B->W=VDD, A<B->W=0V
LDAD D W       ; D <- W
ADDD D 0x7F    ; D = D+VDD/2

JPNC 0x01      ; C flag Not Set? -> JP to 0x01
JP 0x00        ; return to RESET

END
```

デモ④

LEDバーの上昇 (サイン波)

□ ソースコード

```
RESETA

ORG 0x01
LDD D 016      ; Initialize D=16

ORG 0x10      ; Address: 0x10
INA B
ADDA D        ; W=A+B*D/32
LDA A W      ; A=W
OUTA W       ; Output W value.
SUBD D 002   ; D=D-2
JPNZ 0x10    ; D>0->0x10, D=0:Next Address


ORG 0x20
LDD D 000      ; Initialize D=0

ORG 0x30      ; Address: 0x30
LDD E 018     ; E=16+2
INA B
SUBA D        ; W=A-B*D/32
LDA A W      ; A=W
OUTA W       ; Output W value
ADDD D 002   ; D=D+2
SUBD E D     ; E=E-D
JPNZ 0x30    ; E>0->0x30, E=0:Next Address

JP 0x00      ; return to Add 0x00


END
```

補足資料 CPU全体 - 回路図

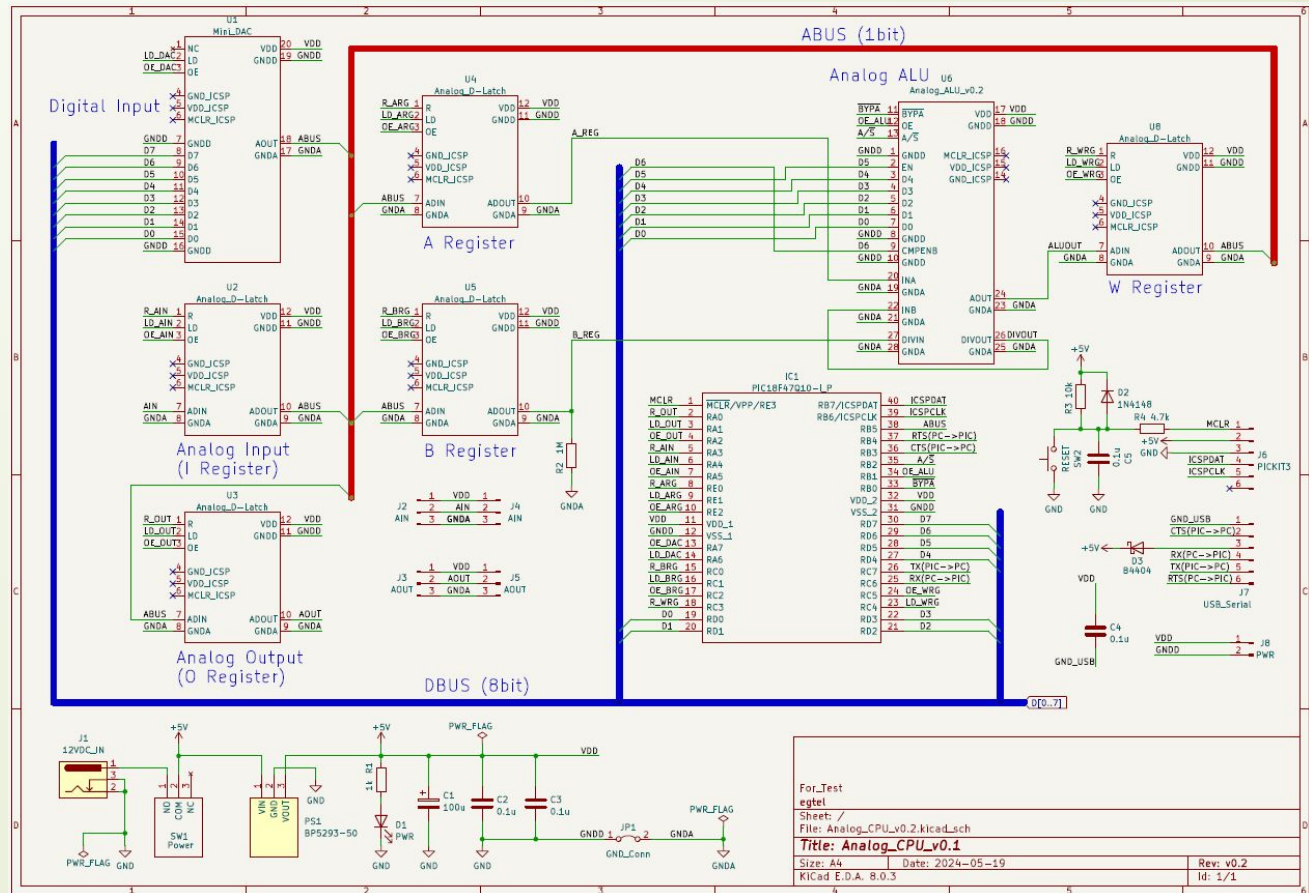


補足資料

CPU全体 – PCBパターン

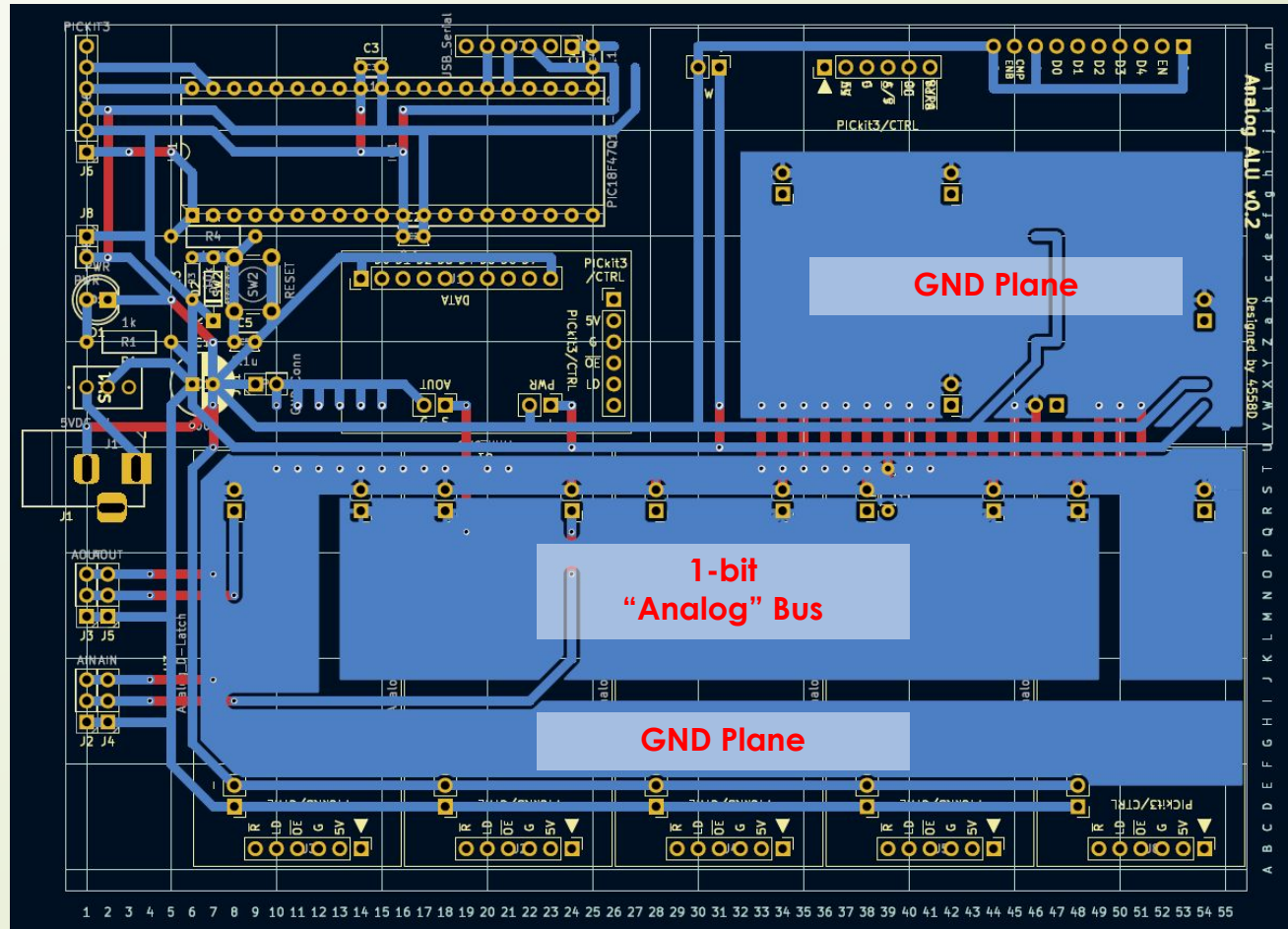


補足資料

アナログレジスタ - 回路図

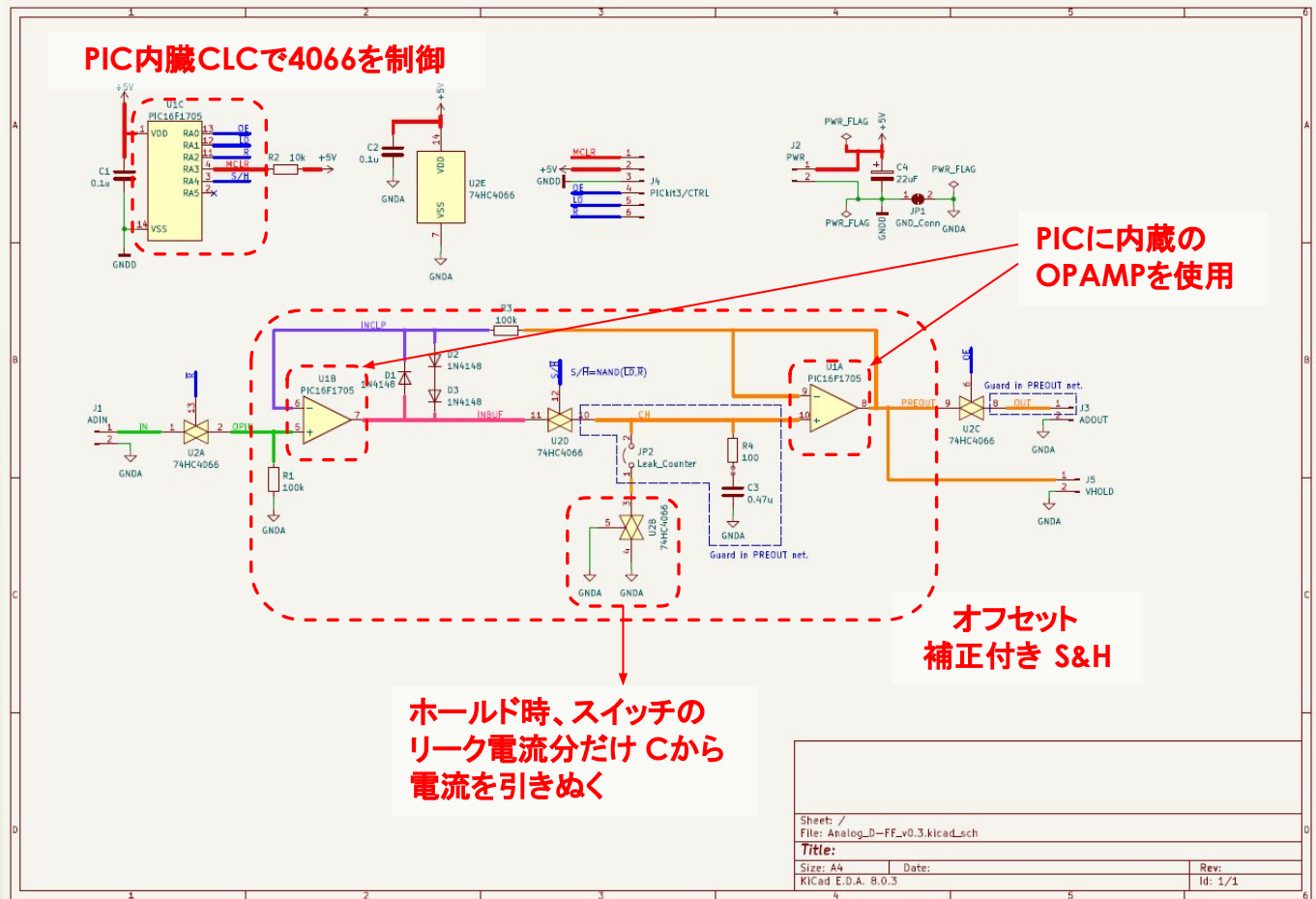


補足資料

アナログALU - 回路図

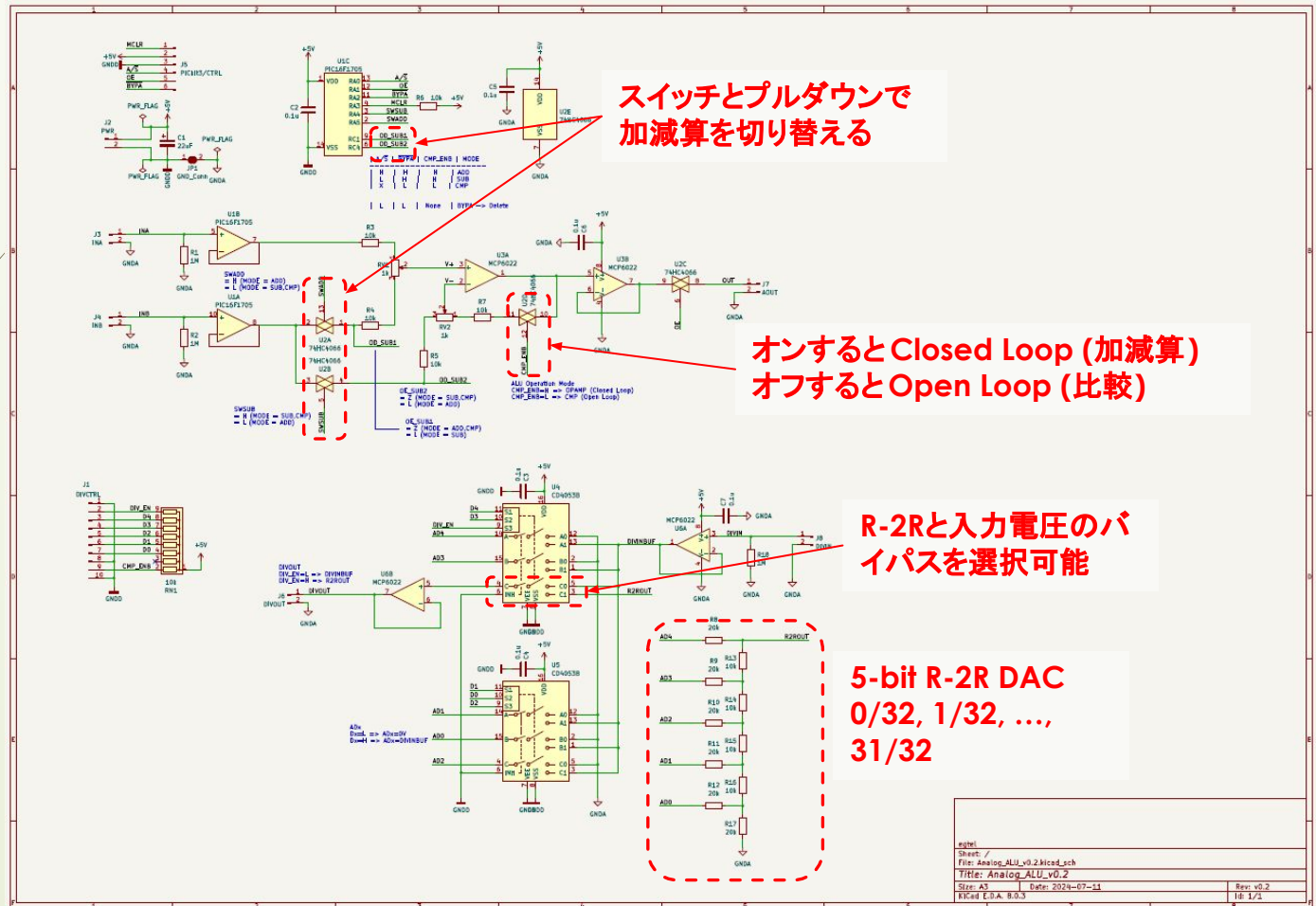

補足資料

DAC - 回路図

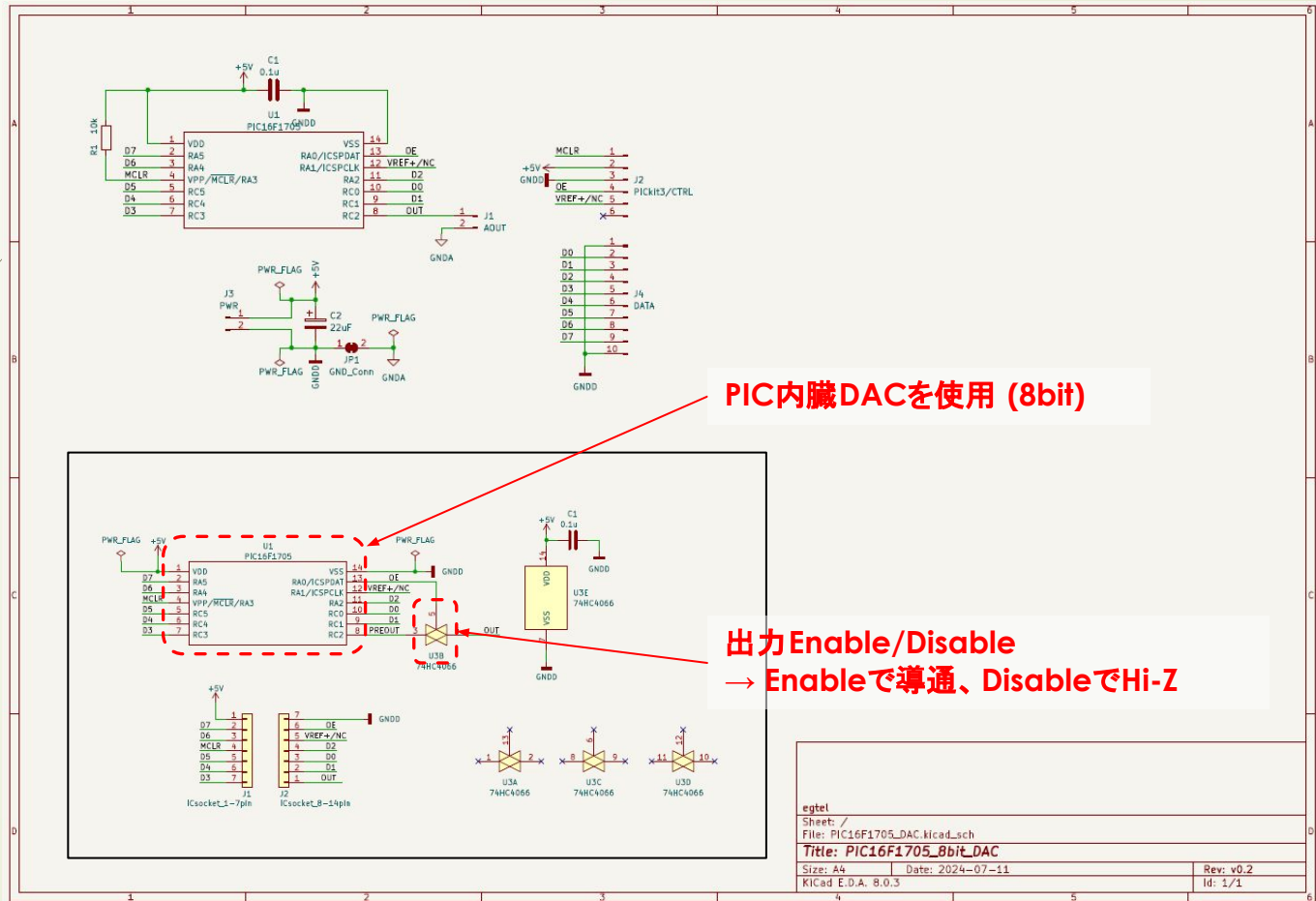

Analog CPUの命令一覧 (旧)

**** Mnemonic List ****					**** Mnemonic List ****				
code	length	order	operand1	operand2	code	length	order	operand1	operand2
0x00	1	NOP			0x50	2	LDDA	A	n
0x01	1	RESET			0x51	1	LDDA	A	D
0x02	1	HALT			0x52	1	LDDA	A	E
0x03	1	RESETA			0x53	2	LDDA	B	n
0x04	1	PAUSE			0x54	1	LDDA	B	D
0x08	2	JP	n		0x55	1	LDDA	B	E
0x09	2	JPNZ	n		0x58	1	LDAD	D	A
0x0a	2	JPZ	n		0x59	1	LDAD	D	B
0x0b	2	JPNC	n		0x5a	1	LDAD	D	W
0x0c	2	JPC	n		0x5b	1	LDAD	E	A
0x10	1	LDD	D	E	0x5c	1	LDAD	E	B
0x11	2	LDD	D	n	0x5d	1	LDAD	E	W
0x12	1	LDD	E	D	0x60	1	INA	A	
0x13	2	LDD	E	n	0x61	1	INA	B	
0x20	1	ADD	D	E	0x62	1	OUTA	W	
0x21	2	ADD	D	n	0x63	1	OUTA	I	
0x22	1	ADD	E	D	0x64	1	ADDA		
0x23	2	ADD	E	n	0x65	1	SUBA		
0x24	1	SUBD	D	E	0x67	1	CMPA		
0x25	2	SUBD	D	n	0x68	2	ADDA	n	
0x26	1	SUBD	E	D	0x69	2	SUBA	n	
0x27	2	SUBD	E	n	0x6a	2	DIVA	n	
0x36	1	IND	D	E	0x6b	2	CMPA	n	
0x37	1	IND	E	D	0x6c	1	ADDA	n	
0x38	2	OUTD	D	n	0x6d	1	SUBA	D	
0x39	2	OUTD	E	n	0x6e	1	DIVA	D	
0x40	1	LDA	A	B	0x6f	1	CMPA	D	
0x41	1	LDA	A	W	0x70	1	ADDA	E	
0x42	1	LDA	B	A	0x71	1	SUBA	E	
0x43	1	LDA	B	W	0x72	1	DIVA	E	
0x44	1	LDA	W	A	0x73	1	CMPA	E	
0x45	1	LDA	W	B	0x100	1	END		
					0x101	1	ORG	n	

Analog CPUの命令一覧(旧)

**** Mnemonic List ****				
code	length	order	operand1	operand2
0x00	1	NOP		
0x01	1	RESET		
0x02	1	T		
0x03	1	RESETA		
0x04	1	PAUSE		
0x08	2	JP	n	
0x09	2	JPNZ	n	
0x0a	2	ジャンプ命令	n	
0x0b	2	JPNC	n	
0x0c	2	JPC	n	
0x10	1	LDD	D	E
0x11	2	LDD	D	n D
0x12	1	LDD	E	D
0x13	2	LDD	E	n E
0x20	1	ADD	D	E
0x21	2	ADD	D	n E
0x22	1	ADD	D	D
0x23	2	ADD	n	E
0x24	1	SUBD	D	E
0x25	2	SUBD	D	n E
0x26	1	SUBD	E	D
0x27	2	SUBD	E	n D
0x36	1	TND	D	
0x37	1	TND	D	
0x38	2	OUTD	D	n
0x39	2	OUTD	E	n
0x40	1	LDA	A	B
0x41	1	LDA	A	W
0x42	1	LDA	A	A
0x43	1	LDA	B	W
0x44	1	LDA	W	A
0x45	1	LDA	W	B

**** Mnemonic List ****				
code	length	order	operand1	operand2
0x50	2	LDDA	A	n
0x51	1	LDDA	A	D
0x52	1	LDDA	A	E
0x53	2	LDDA	B	n
0x54	1	LDDA	B	D
0x55	1	LDDA	B	E
0x58	1	LDAD	D	A
0x59	1	LDAD	D	B
0x5a	1	LDAD	D	W
0x5b	1	LDAD	E	A
0x5c	1	LDAD	E	B
0x5d	1	LDAD	E	W
0x60	1	TNA	A	
0x61	1	TNA	B	
0x62	1	OUT	W	
0x63	1	OUTA	I	
0x64	1	ADDA		
0x65	1	SUBA		
0x67	1	CMPA		
0x68	2	ADDA	n	
0x69	2	SUBA	n	
0x6a	2	DIVA	n	
0x6b	2	DIVA	n	
0x6c	1	ADDA	D	
0x6d	1	SUBA	D	
0x6e	1	DIVA	D	
0x6f	1	CMPA	D	
0x70	1	ADDA	E	
0x71	1	SUBA	E	
0x72	1	DIVA	E	
0x73	1	CMPA	E	
0x100	1	END		
0x101	1	ORG	疑似命令	n